

INSTRUKCJA OBSŁUGI




• ZAKŁADY RADIOWE IM. M. KASPRZAKA • WARSZAWA •

ODBIORNIK
TURYSTYCZNY

"Szmerka"

Odbiornik „SAROTKA” jest doskonałym towarzyszem podróży o wielu zaletach. Postać w budowaną antenę ferrytową, możliwość podłączenia zwykłej anteny, klawiszowy przełącznik zakresów, automatyczny przełącznik zasilania na baterie lub sieć, przeyzysztą skalę z podziałkami w metrach, wskaźnik włączenia służący równocześnie jako oko magiczne, układ oszczędnościowy dla baterii anodowej. Może być zasilany z sieci prądu zmiennego lub z baterii, dzięki czemu można korzystać z niego w każdym miejscu i w każdej chwili.

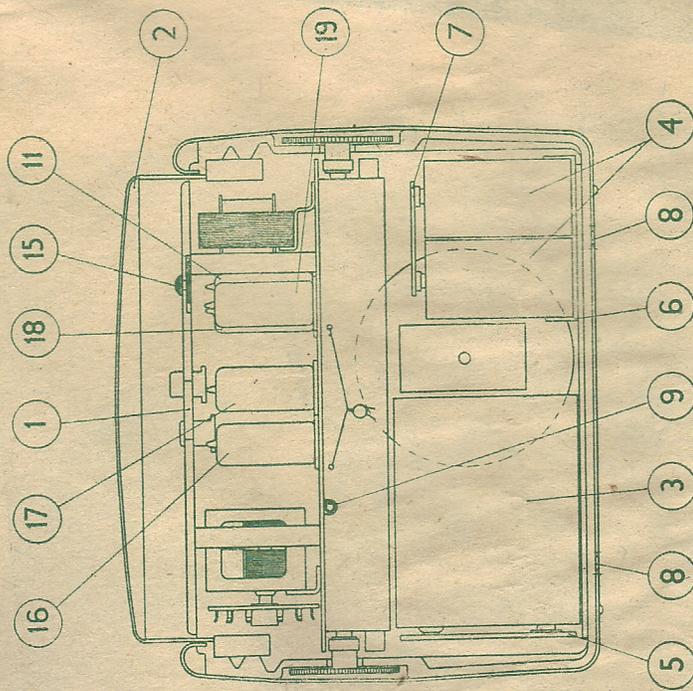


ZASILANIE Z BATERII

Jako baterii zariadenia używa się 2 baterii 1,5 V równolegle połączonych. Jako baterii anodowej używa się baterii typu P—67,5 (67,5V). Oba rodzaje baterii należy żądać w sklepach sprzedających odbiorniki.

Zamontowanie baterii. W tym celu należy zdjąć tylną część obudowy. Czynniny to wciskając w podłużną szczelinę w obudowie (1), widoczną pod wysunięciem ku górze uchwytem odbiornika (2), monetę np. 20 gr. Przez pokręcenie wciśniętej monety uzyskuje się otwarcie obudowy. W wolne miejsce pod chassis wkładamy po lewej stronie baterię anodową (3), po prawej 2 baterie 1,5 V (4).

Baterię anodową należy przed włożeniem połączyć z listwą (5), dwoma zaciskami kontaktowymi i umieścić ją między głośnikiem a kątownikami po lewej stronie odbiornika.

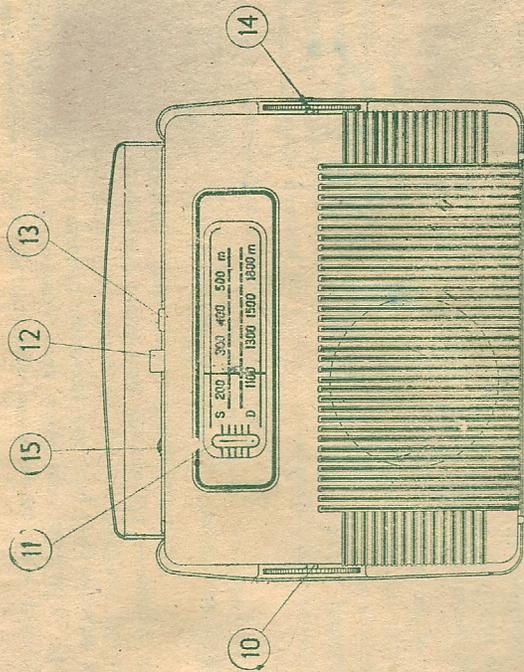2 baterie zariadenia należy ułożyć obok siebie w odpowiednim uchwycie (6), i docisnąć kontaktami (7), po uprzednim napięciu sprężyny. — W celu zamknięcia obudowy należy 2 małe trzpienie wystające z tylnej części obudowy włożyć w 2 prostokątne wycięcia w obejmie (8), a następnie docisnąć. — Odbiornik jest gotowy do pracy.



Antena. Odbiornik pracuje dobrze przy pomocy wbudowanej anteny tzw. anteny ferrytovej. Antena ferrytowa posiada właściwości kierunkowe. Celem ich wykorzystania należy obracać odbiornik dookoła osi pionowej tak długo, aż nastawiona stacja da najsilniejszy odbiór. Równocześnie istnieje możliwość osłabienia zakłóceń przy pomocy wspomnianego obracania odbiornika. Ponadto można korzystać z anteny zwykłej, którą należy włączyć przy pomocy wtyczki bananowej do gniazda (9).

Wyłącznik i regulator siły głosu (10) są ze sobą sprzężone. Przez pokręcenie gałki ku przodowi odbiornik zostaje włączony. Równocześnie zapala się oko magiczne (11). Do wybierania zakresu fal służą 2 klawisze; naciśnięcie klawisza z oznaczeniem „S” (12) włącza fale średnie a z oznaczeniem „D” (13) fale długie.

Strojenie. Nastawienie na żadaną stację uzyskuje się przez pokręcenie gałki (14). Górna skala oznacza fale średnie, dolna długie. Odbiornik jest nastrojony właściwie na stację, kiedy świecąca „kreska” oka magicznego jest najkrótsza.

Regulator siły głosu należy z kolei nastawić na żadaną siłę. Pokręcanie gałką ku przodowi zwiększa, a pokręcanie do tyłu zmniejsza siłę odbioru.

Układ oszczędnościowy. Pod uchwytem odbiornika znajduje się przełącznik (15), który normalnie powinien być przełączony w pozycję „N” (normalna). Dopóki baterie są jeszcze w dobrym stanie można korzystać z odbiornika przy przełączniku w pozycji „O” (oszczędnościowa). Praca oszczędnościowa odbiornika polega na zmniejszonym o ok. 30% poborze prądu z baterii anodowej. Czas pracy baterii anodowej zostaje w ten sposób przedłużony. Czas pracy kompletu baterii (2 zariadenia i 1 anodowa) wynosi ok. 25 godzin przy pracy normalnej. Podczas korzystania z sieci przy pomocy zasilacza odbiornik pracuje w układzie normalnym „N” niezależnie od położenia przełącznika (15).

ZASILANIE Z SIECI

Jak już wspomniano odbiornik może być zasilany również przy pomocy odpowiedniego zasilacza z sieci prądu zmiennego o napięciu 220V lub 120V. Zasilacz jest dostarczony w układzie 220V. W pokrywie zasilacza jest widoczne kwadratowe okienko, które pokazuje na jakie napięcie jest ustawiony zasilacz. Celem zaoszczędzenia baterii należy korzystać z sieci, gdzie to jest możliwe.

Przełączenie napięcia. Celem przełączenia zasilacza na inne napięcie należy odkręcić pokrętło widoczny u góry zasilacza oraz zdjąć jego obudowę. Złuznić lekko 4 pokręta przełącznika napięcia i ustawić zwierając tak, aby były ułożone zgodnie z napisem odpowiadającym napięciu sieci. Następnie pokręta dokręcić. Dla napięcia 220V zwieracze pokrywają się i stanowią jedną linię równoległą do napisu „220”. Dla napięcia 120V zwieracze stanowią 2 linie wzdłuż 2 napisów „120”.

Wymiana bezpiecznika. Aby wymienić przepalony bezpiecznik (100mA) należy obudowę zasilacza zdjąć. — Przed włączeniem zasilacza do sieci należy obudowę bezwarunkowo zamknąć.

Wtyczkę sieciową należy włączyć do gniazda sieciowego celem uruchomienia zasilacza. Przełączenie odbiornika z pracy z baterii na sieć odbywa się automatycznie przez nałożenie odbiornika na zasilacz. Służą do tego automatyczne wtyczniki umieszczone w odbiorniku i uruchamiane przez trzpiecie zasilacza. Przez zdjęcie odbiornika z zasilacza przełącza się odbiornik ponownie na pracę z baterii.


UWAGA: 1) Odbiornik „SZAROTKA” posiada układ, pozwalający na regenerację baterii anodowej przy pomocy zasilacza. W tym celu należy pozostawić odbiornik w stanie wyłączonym na zasilacz, a wtyczkę zasilacza pozostawić włączoną do sieci. — Przez to czas pracy baterii anodowej zostanie znacznie przedłużony.

2) Odbiornik należy chronić od wstrząsów, gdyż jego lampy są na to szczególnie wrażliwe.

3) W okresie gwarancyjnym nie należy naruszać plomb, aby nie tracić prawa do ew. naprawy odbiornika w ramach gwarancji.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z baterii	— w odbiorniku 2 baterie żarzenia po 1,5 V oraz 1 bateria anodowa 67,5 V
Zasilanie z sieci pr. zm.	— przełączalne 120 i 220 V
Bezpiecznik	— 100 mA
Pobór prądu	— przy zasilaniu bateryjnym: — średni prąd żarzenia 150 mA — przy zasilaniu z sieci 220 V ok. 6 W
Pobór mocy	— 6 obwodów, z tego 2 strojone, 4 stałe, częstotl. pośr. 465 kHz
Układ	— 1R5T (16), 1T4T (17), 1S5T (18), 3S4T (19), DM7O (11)
Lampy	— średnie: 187 do 560 m
Zakresy fal	— długość: 1050 do 1875 m
Głośnik	— dynamiczny z magnesem trwałym
Skala	— 2 zakresy fal wyskalowane w metrach
Antena	— ubudowana antena ferrytowa (o działaniu kierunkowym)
Obudowa	— polistyren wtryskowy
Wymiary	— 225 x 170 x 65 mm
Ciężar	— poniżej 2 kg łącznie z bateriami.

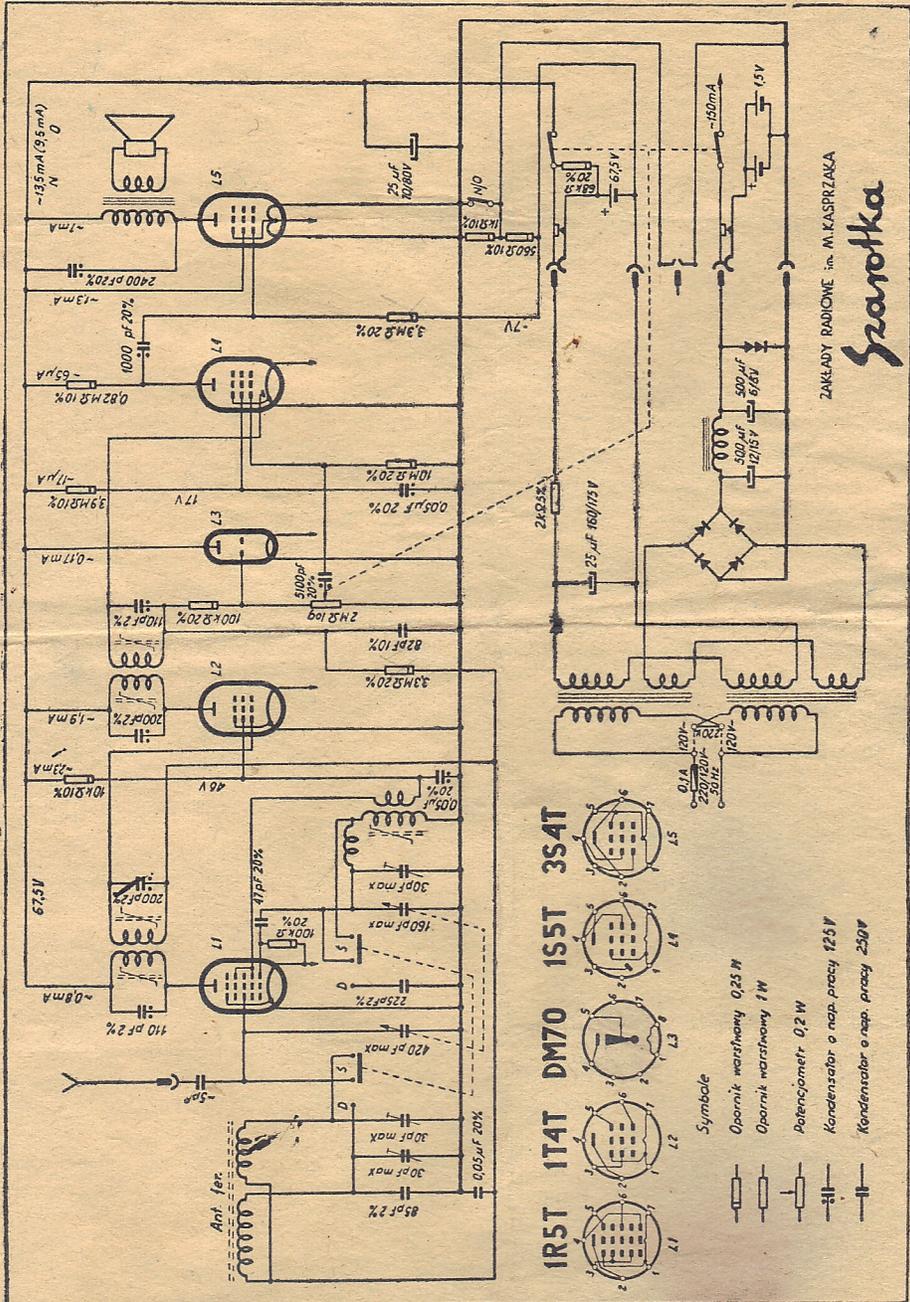

ZAKŁADY RADIONE im. M. KASPRZAKA
Szarotka

- 1R5T 1T4T DM70 1S5T 3S4T
-

- Symboly**
- Opornik warstwowy 0,25 W
 - Opornik warstwowy 1 W
 - Potencjometr 0,2 W
 - Kondensator o nap. pracy 125 V
 - Kondensator o nap. pracy 250 V